

## 2 電気を通すものをさがそう

どう線とどう線の間に、  
くぎをつないでも、電気が  
ながれて、豆電球<sup>まめでんきゅう</sup>の明かり  
5 がつきます。


? 電気を通すものには、ど  
んなものがあるでしょうか。




しらべよう

電気を通すものを、さがしましょう。

電気を通すものには、( )に  
○をつけましょう。

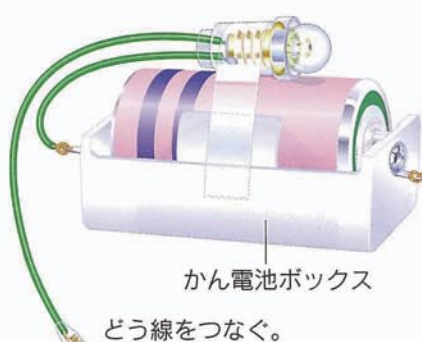

### どう線のつなぎかた

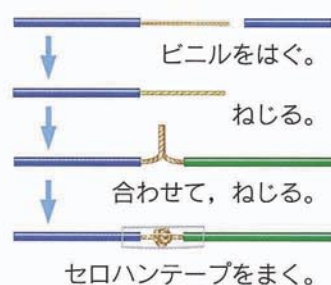

**注意** きけんなので、どう線をコンセ  
ントにさしこんではいけません。




しらべるとき  
だけ、つなぐ  
ようにしましょう。

原本の図の乾電池について、プラス極とマイナス極の区別がつきやすいように、拡大本では、その輪郭を太く描いています。

## 2 電気を通すものをさがそう

どう線とどう線の間に、くぎをつないでも、電気がながれて、<sup>まめ</sup>豆でんきゅう電球の明かりがつきます。

? 電気を通すものには、どんなものがあるでしょうか。

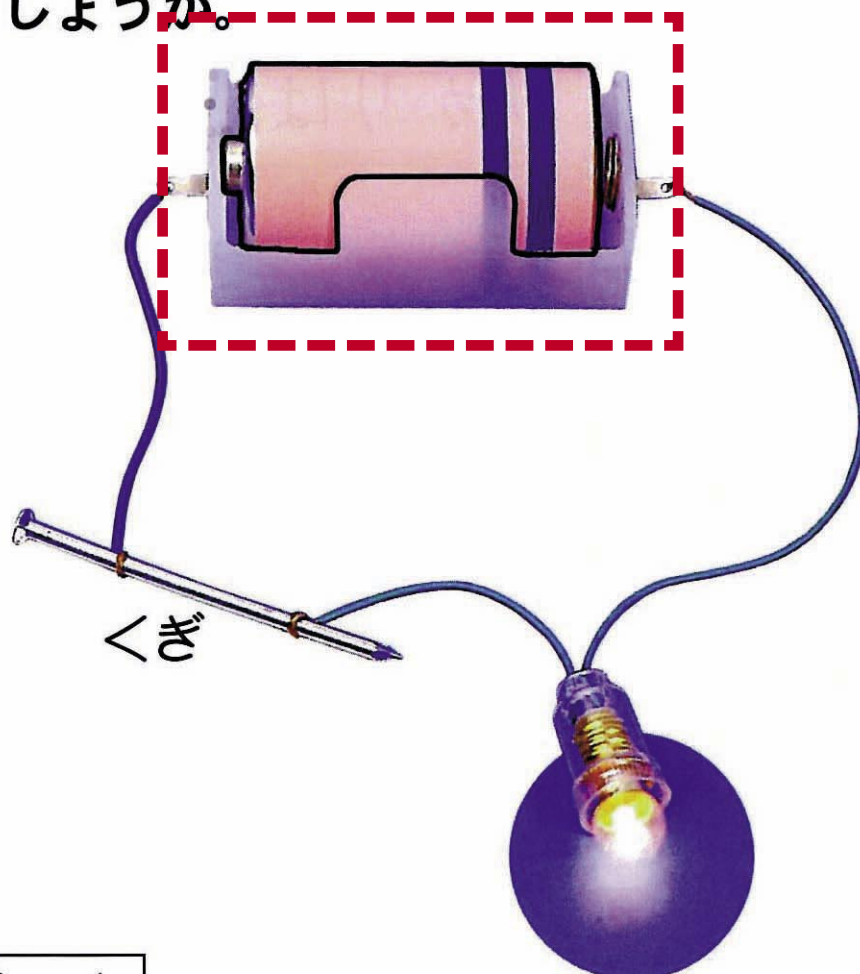

54 - 1